

5.2 移存器

5.2 移存器

寄存器应用:

- (1) 运算中存贮数码、运算结果。
- (2) 计算机的CPU由运算器、控制器、译码器、 寄存器组成,其中就有数据寄存器、指令寄存器、 一般寄存器。

寄存器与存储器有何区别?


寄存器内存放的数码经常变更,要求存取速度快,一般无法存放大量数据。(类似于商场的贵重物品寄存、超级市场的存包处。)

存储器存放大量的数据,因此最重要的要求是存储容量。(类似于仓库)

5.2 移存器

一、寄存器

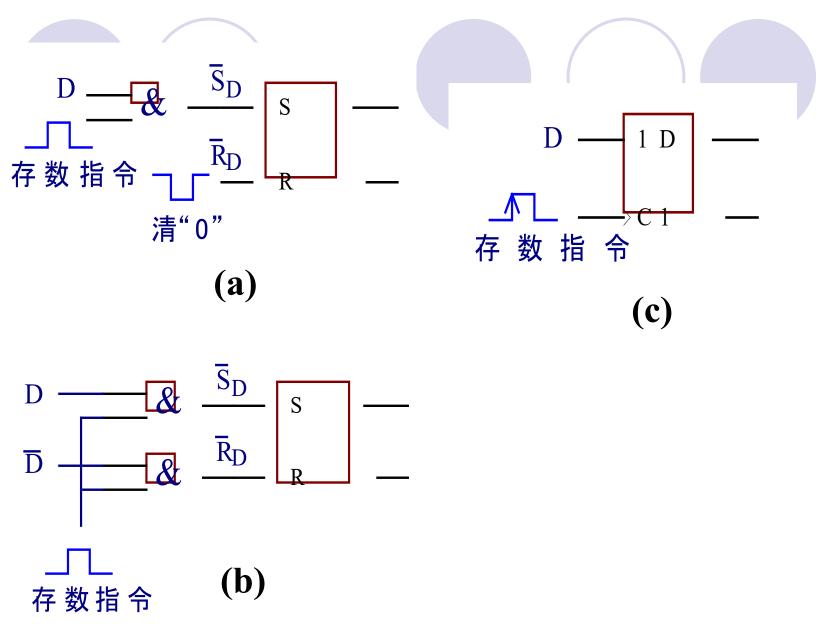- 1. 寄存单元 (一位数码寄存器)
- (1)双拍接收的寄存单元: 先清0,后存数
- (2)单拍接收的寄存单元: 无须清0, 直接存数



寄存单元

二、移位寄存器

概述:

移位寄存器除了具有存储数码的功能外,还具有移位功能。

移位功能:寄存器中所存数据,可以在移位脉冲作用下逐位左移或右移。

在数字电路系统中,由于运算(如二进制的乘除法)的需要,常常要求实现移位功能。

二、移位寄存器

分类

- 根据输入输出方式分——串入/并入、串出/并出
- 根据移位方式分——单向(左移/右移)、双向

例四位串入并出左移移存器。

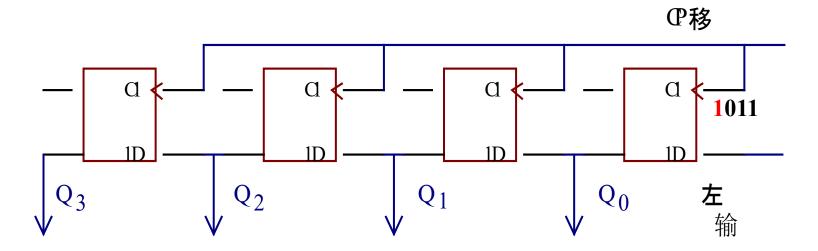


图 4位串入并出左移移存器


结构特点:

$$D_0 = D_{\beta \uparrow};$$


 $D_{i+1} = Q_i, i=0, 1, 2, ..., n-2$



表 电路的工作状态转移表

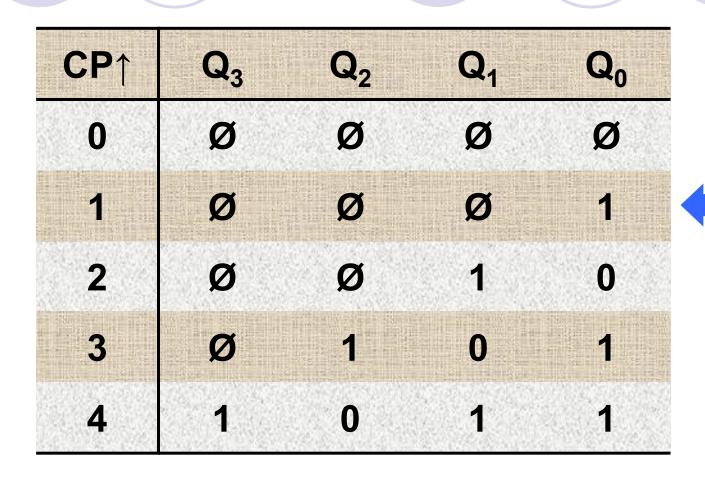

(1) 74194 (双向)

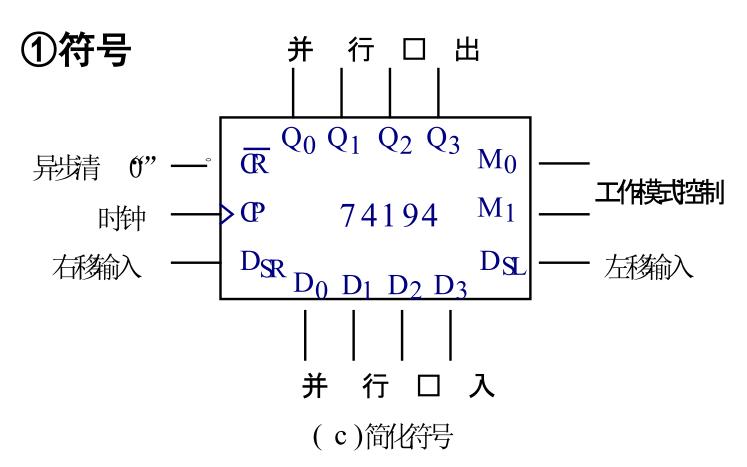

(1) 74194 (双向)

②功能表

功能	CR	M_0	\mathbf{M}_1	СР	$\mathbf{D}_{\mathbf{SR}}$	\mathbf{D}_{SL}	\mathbf{D}_0	\mathbf{D}_1	$\mathbf{D_2}$	\mathbf{D}_3	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_3^{n+1}
清除	0	×	×	×	×	×	×	×	×	×	0	0	0	0
并入	1	1	1	1	×	×	d_0	d_1	d_2	d_3	$\mathbf{d_0}$	d_1	$\mathbf{d_2}$	d ₃
伊 基	1	×	×	0	×	×	×	×	×	×	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n
保持	1	0	0	×	×	×	×	×	×	×				\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \
	1	1	0	↑	1	×	×	×	×	×	1	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n
右移	1	1	0	↑	0	×	×	×	×	×	0	Q_0^n	Q_1^n	Q ₂ ⁿ
左移	1	0	1	↑	×	1	×	×	×	×	Q_1^n	Q_2^n	Q_3^n	1
	1	0	1	1	×	0	×	×	×	×	Q ₁ ⁿ	Q_2^n	Q_3^n	0

表5.2.2 74194的功能表

(1) 74194 (双向)

③应用举例

a. 74194的扩展

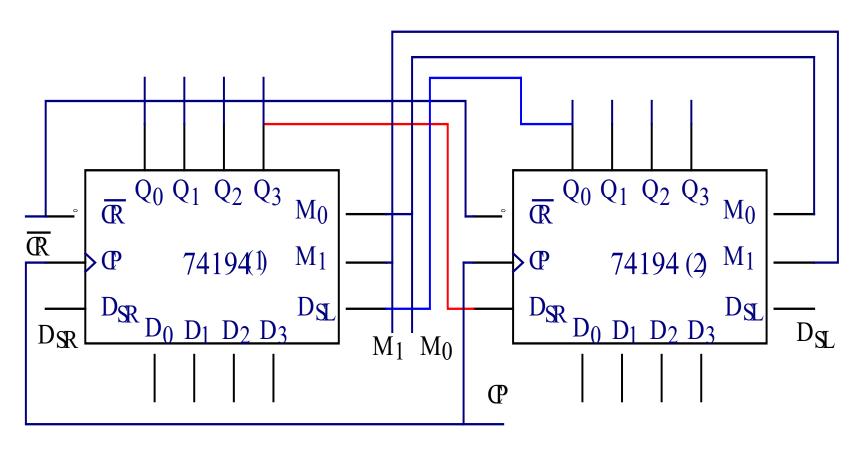



图5.2.4 两片74194构成8位双向移存器

(1) 74194 (双向)

③应用举例

 $D_6'D_5'D_4'D_3'D_2'D_1'D_0'$

b.实现数据传输方式转换

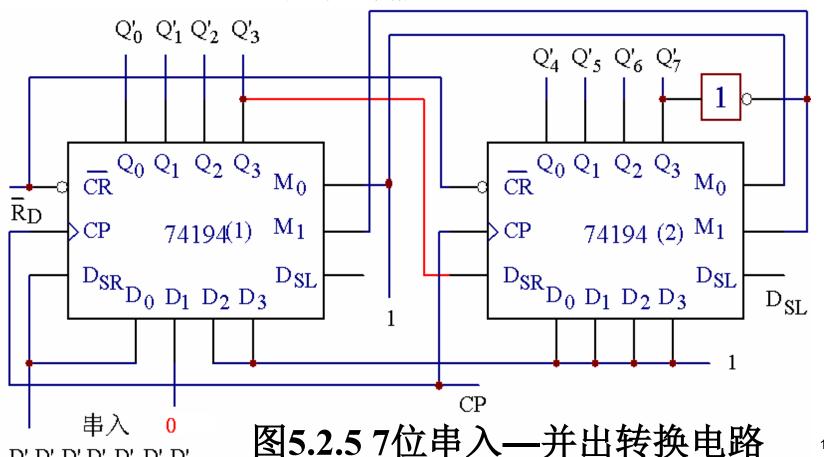

(1) 74194 (双向)

③应用举例

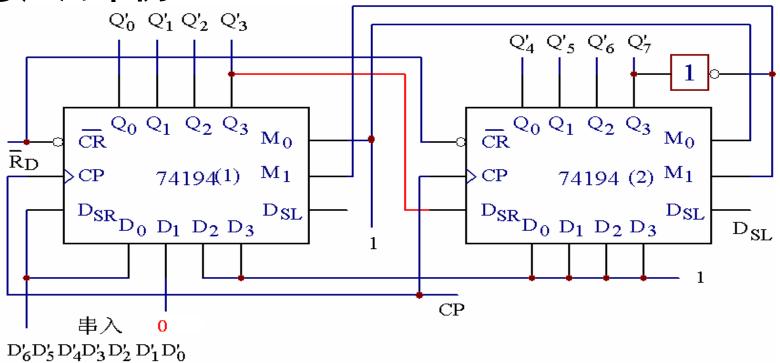


表5.2.3 7位串入—并出转换电路的状态转移表

	Q_0'	Q'	Q_2'	Q ₃ '	Q.'	Q' ₅	Q' ₆	Q;	M ₀	\mathbf{M}_{1}	下一操作
清0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	准备送数
CP ₁ ↑	\mathbf{D}_0'	0	1	1	1	1	1	1	1	0	准备右移
CP ₂ ↑	\mathbf{D}_1'	D_0'	0	1	1	1	1	1	1	0	准备右移
CP ₃ ↑	D_2'	D ' ₁	$\mathbf{D_0'}$	0	1	1	1	1	1	0	准备右移
CP ₄ ↑	D ' ₃	D_2'	D ' ₁	$\mathbf{D_0'}$	0	1	1	1	1	0	准备右移
CP ₅ ↑	$\mathbf{D_4'}$	D_3'	D_2'	\mathbf{D}_1'	$\mathbf{D_0'}$	0	1	1	1	0	准备右移
CP ₆ ↑	D_5'	D ' ₄	D ' ₃	D_2'	\mathbf{D}_{1}^{\prime}	$\mathbf{D_0'}$	0	1	1	0	准备右移
CP ₇ ↑	D ' ₆	D' ₅	D ' ₄	D ' ₃	D ' ₂	D ' ₁	$\mathbf{D_0'}$	0	1	1	准备送数

- (1) 74194 (双向)
- ③应用举例 b.实现数据传输方式转换


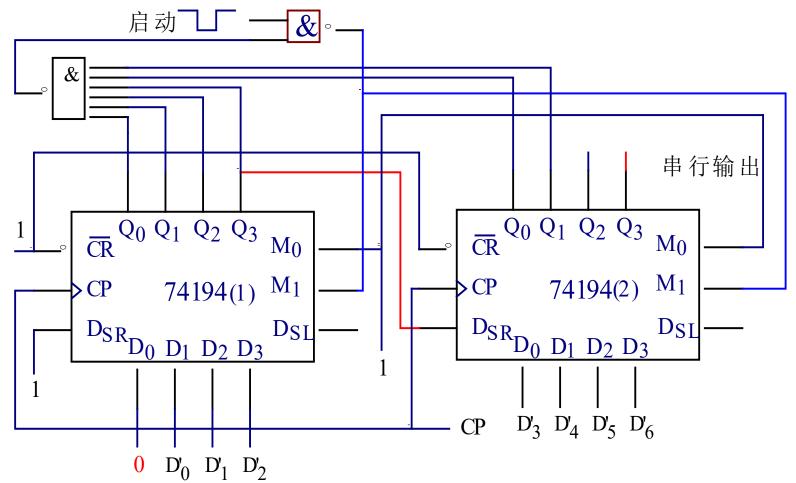


图5.2.6 7位并入—串出转换电路

(1) 74194 (双向)

③应用举例 b.实现数据传输方式转换

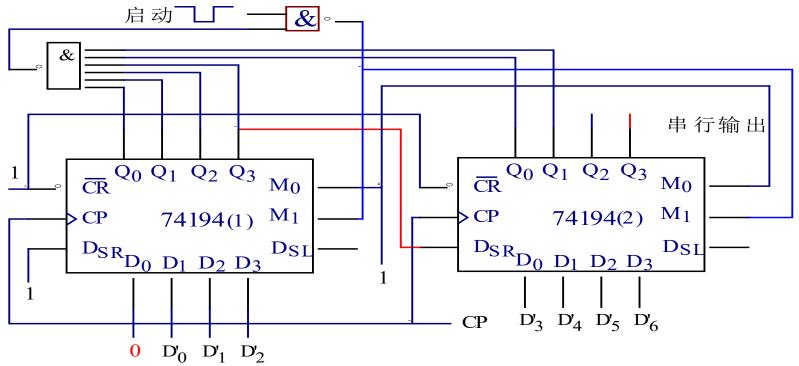

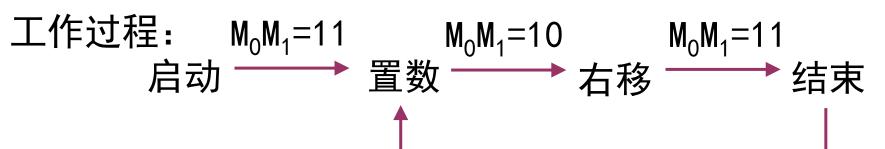


表5.2.4 7位并入—串出转换电路的状态转移表

					II						IB //-
	\mathbf{Q}_0	\mathbf{Q}_1	\mathbf{Q}_{2}	\mathbf{Q}_3	Q_0	Q_1	\mathbf{Q}_{2}	\mathbf{Q}_3	M ₀	$\mathbf{M_1}$	下一操作
启动	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	1	1	准备并入
CP ₁ ↑	0	D_0'	D_1'	D_2'	D_3'	D_4'	D_5'	D_6'	1	0	准备右移
CP ₂ ↑	1	0	D_0'	D_1'	D_2'	D_3'	D_4'	D_5'	1	0	准备右移
CP ₃ ↑	1	1	0	D_0'	D_1'	D_2'	D_3'	D' ₄	1	0	准备右移
CP ₄ ↑	1	1	1	0	D_0'	D_1'	D_2'	D_3'	1	0	准备右移
CP ₅ ↑	1	1	1	1	0	D_0'	D_1'	D_2'	1	0	准备右移
CP ₆ ↑	1	1	1	1	1	0	D_0'	D_1'	1	0	准备右移
CP ₇ ↑	1	1	1	1	1	1	0	D_0'	1	1	准备并入

(2) 74195 (右移)

J、K: 双端串行数据输入端

S / L(Shift/Load): 移位/置数功能控制端

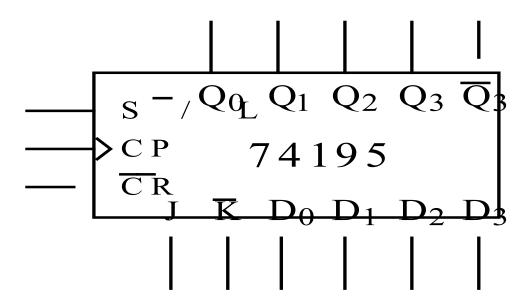


图5.2.7 74195的简化逻辑符号

表5.2.5 74195的功能表

S/L	J	K	CR	СР	Q_0^{n+1}	Q_1^{n+1}	Q_2^{n+1}	Q_3^{n+1}	功能
Ø	Ø	Ø	0	Ø	0	0	0	0	异步清除
1	0	0	1	↑	0	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	
1	0	1	1	↑	Q_0^n	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	串入、右移
1	1	0	1	↑	$\overline{\mathbf{Q}}_{0}^{\mathrm{n}}$	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	
1	1	1	1	↑	1	Q_0^n	Q_1^n	Q_2^n	
0	Ø	Ø	1	↑	$\mathbf{D_0}$	\mathbf{D}_1	\mathbf{D}_2	$\mathbf{D_3}$	并入

Q₀ⁿ⁺¹ 由 J、K 和 Q₀ⁿ 决定